

Le circuit électrique simple

I. Circuit électrique simple :

▪ Un circuit électrique simple est formé par une **boucle** qui comporte un **générateur**, un **interrupteur**, une **lampe** (ou un autre dipôle récepteur) reliés par des **fils de connexion**.

▪ Un **dipôle** est un **composant électrique** qui possède deux **bornes** :


☛ Il est **récepteur** lorsqu'il utilise le courant électrique.

Exemple : les lampes, les télévisions, les moteurs, les appareils électroménagers...

☛ Il est **générateur** lorsqu'il produit le courant électrique.

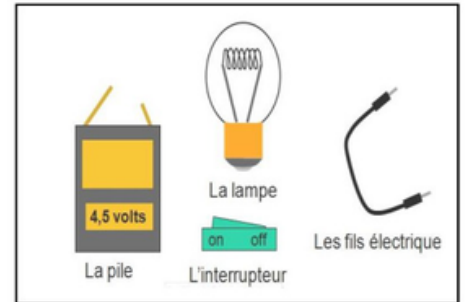Exemple : les piles, les batteries, les boîtes d'alimentations ...

☛ Il est **interrupteur** qui permet d'ouvrir et de fermer le circuit électrique en toute sécurité.



II .Schématisation d'un circuit électrique simple.


- Pour schématiser «dessiner» un circuit électrique, il a été convenu que la même représentation serait adoptée par tous. Pour cela, Chaque élément d'un circuit est représenté par son **symbole normalisé**.

générateurs		lampe	interrupteurs		moteur	fil conducteur
pile	alimentation collège		ouvert	fermé		

www.izaarpcm.com



Le circuit électrique représenté ci après, est composé :

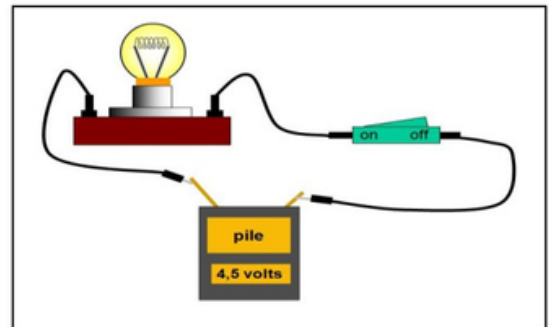1. d'une pile.
2. d'un interrupteur.
3. d'une lampe.
4. des files de connexions.



Ce circuit est représenté par les schémas

Suivants :

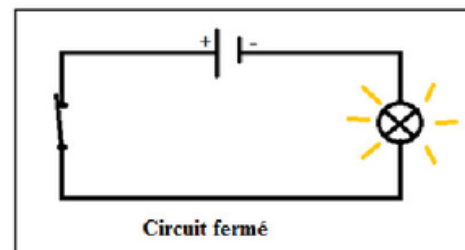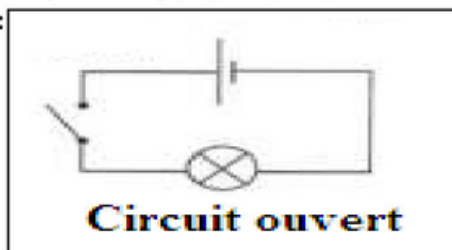

- Si la lampe brille, **le courant électrique circule** : on dit que le circuit est **fermé**.
- Si la lampe reste éteinte, **le courant ne circule plus** : on dit que le circuit est **ouvert**.